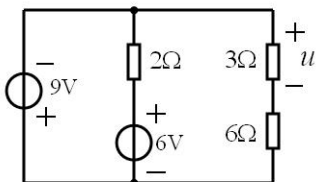



《电路基础》试题样卷

一. 填空题（每题 3 分，共 42 分）


1、图示电路，电压 u 等于_____。



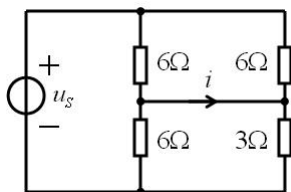
2、电路如图。已知 $u_s = 12e^{-t}$ V，则电流 $i =$ _____。



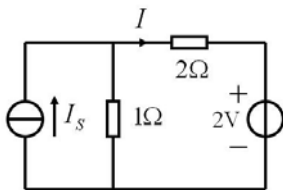
3、图示电路，已知 $I=0$ A，则电流源 I_s 产生的功率 P_s 为_____。




4、图示电路，端口的等效电阻为_____。

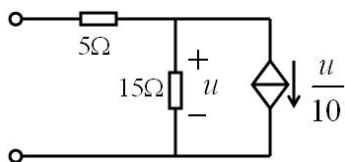

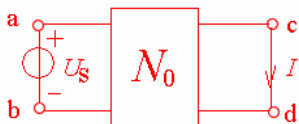
5. 在图示电路中，网络 N_0 为线性电阻网络。当 $U_s = 10$ V 时， $I = 1$ A。若 $U_s = 25$ V，并将其移至 cd 端钮，将 ab 短路，则此短路线中的电流为_____。



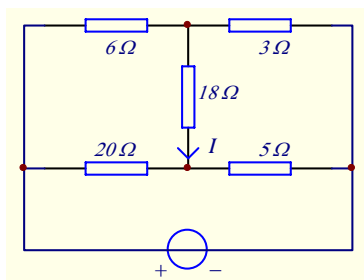
6. 电路如图所示。要使电流 I 增为 $2I$ ，则 $18\ \Omega$ 电阻应换为多大_____。




7. 图示电路的时间常数为_____。

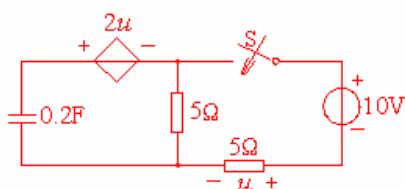

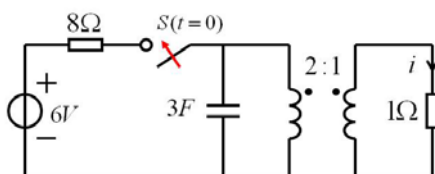
8. 已知开关 S 闭合前电路处于稳定状态， $t=0$ 时 S 闭合，则 $i(t)=$ _____。



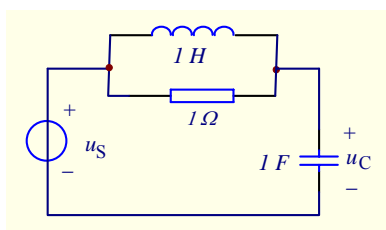9. 图所示电路，已知 $u_s(t) = \sqrt{2} \cos t$ ，则 $u_C(t) =$ _____。




10. 图示为正弦电路中的一条支路。稳态时图中电流表 A 的读数为_____。

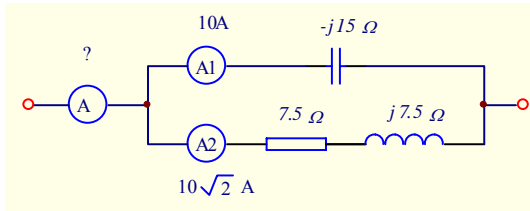

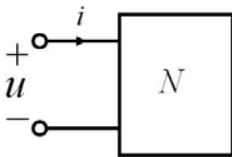
11、如图所示二端电路 N，已知

$$u(t) = 10 \cos(2t + 30^\circ) \text{ V}, i(t) = 2 \cos(2t - 30^\circ) \text{ A}$$


则二端电路 N 的阻抗 $Z = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ ，N 消耗的平均功率 $P_N = \underline{\hspace{2cm}} \text{ W}$ 。



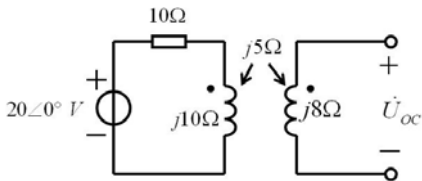
12、如图电路，其开路电压 $\dot{U}_{oc} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$ 。



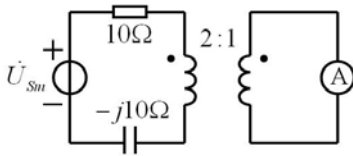
13、图示电路，已知电压源的振幅相量 $\dot{U}_{sm} = 20 \angle 0^\circ \text{ V}$ ，忽略电流表内阻的影响，则电流表的读数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



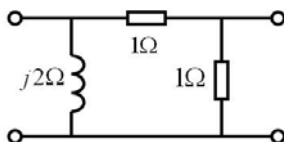
14、如图所示二端口电路，其 Z 参数矩阵中的 $Z_{11} = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。




二、(15 分) 按图 5 中所标节点编号，列写节点电压方程。

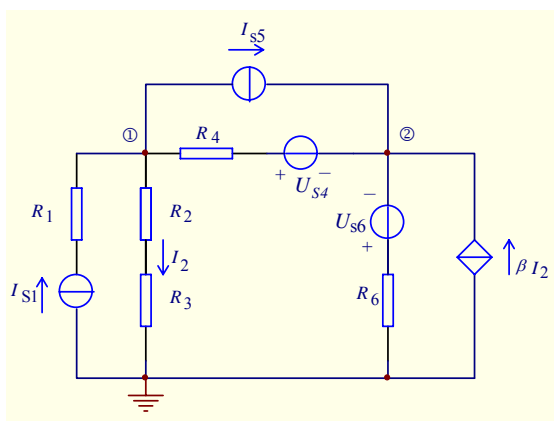

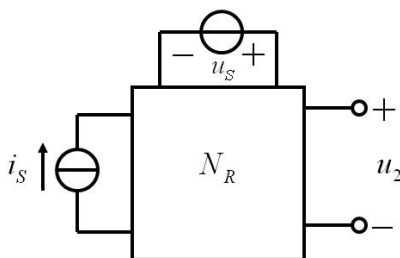三、(13 分) 如图所示电路， N_R 为线性纯电阻电路，其内部结构不详。已知，当 $u_S = 1V$ ， $i_S = 1A$ 时， $u_2 = 1V$ ；当 $u_S = 10V$ ， $i_S = 2A$ 时， $u_2 = 6V$ 。计算当 $u_S = 4V$ ， $i_S = 10A$ 时的电压 u_2 。



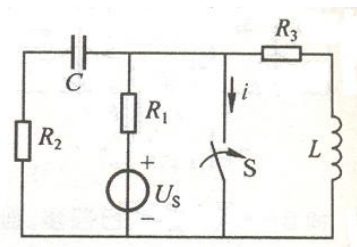四、(15 分) 如图电路中，已知 $U_S = 100V$ ， $R_1 = 60\Omega$ ， $R_2 = 40\Omega$ ， $R_3 = 40\Omega$ ， $C = 125\mu F$ ， $L = 1H$ ，电路原先已稳定。在 $t = 0$ 瞬间合上开关 S ，求开关合上后通过开关的电流 i 。



五、(15 分) 图示电路， $L = 1H$ ， $R = 10k\Omega$ ，电压源 u_S 和电阻 R 两端电压 u_R 分别为

$$u_S = 300\sqrt{2} \cos(1000t) + 9\sqrt{2} \cos(2000t) \text{ V}$$

$$u_R = 300\sqrt{2} \cos(1000t) \text{ V}$$

试求电容 C_1 、 C_2 以及交流电压表的读数。

